

Eletrociadade Aplicada

Segunda Lista de Exercícios

1. A tensão no capacitor do circuito da Figura 1 é conhecida e vale $v(t) = 10e^{-1000t}$ [V]. Calcule a corrente que atravessa o resistor de $1 \text{ k}\Omega$.

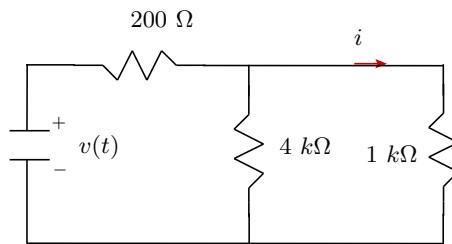


Figura 1: Exercício 1**

2. A tensão no capacitor do circuito da Figura 2 é conhecida e vale $v(t) = 6(1 - e^{-1000t})$ [V]. Calcule a corrente i que atravessa o resistor de 8Ω .

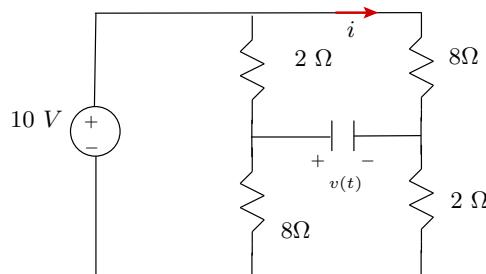


Figura 2: Exercício 2**

3. Utilize o princípio da superposição e encontre a tensão v indicada para cada um dos circuitos da Figura 3.

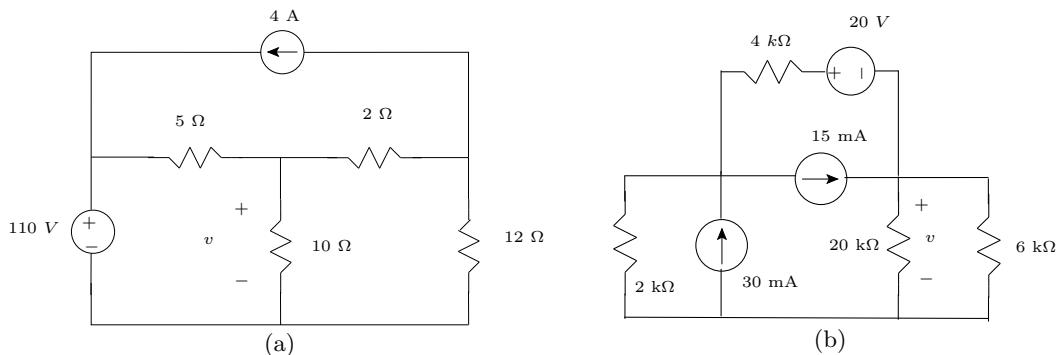


Figura 3: Exercício 3

4. Para o circuito da Figura 4 :

- (a) Determine as correntes i_1 e i_2 indicadas no circuito do item (a).
- (b) Para o circuito do item (b), utilizando somente os valores calculados no item anterior e os teoremas da superposição e reciprocidade, calcule a nova corrente i que passará pela fonte de 120 [V].

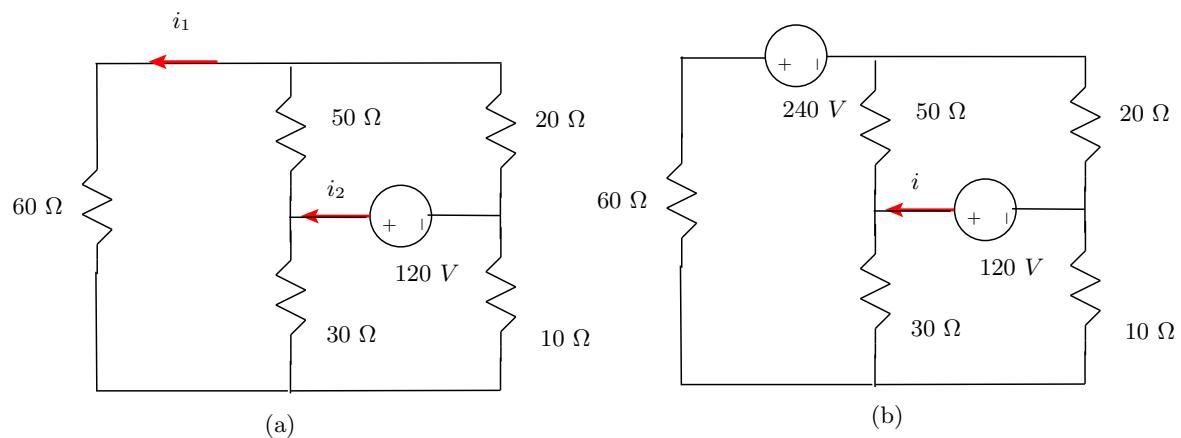


Figura 4: Exercício 4

5. Calcule V_{th} , I_n e R_{th} e represente os equivalentes de Thévenin e de Norton vistos pelos terminais a e b nos circuitos da Figura 5.

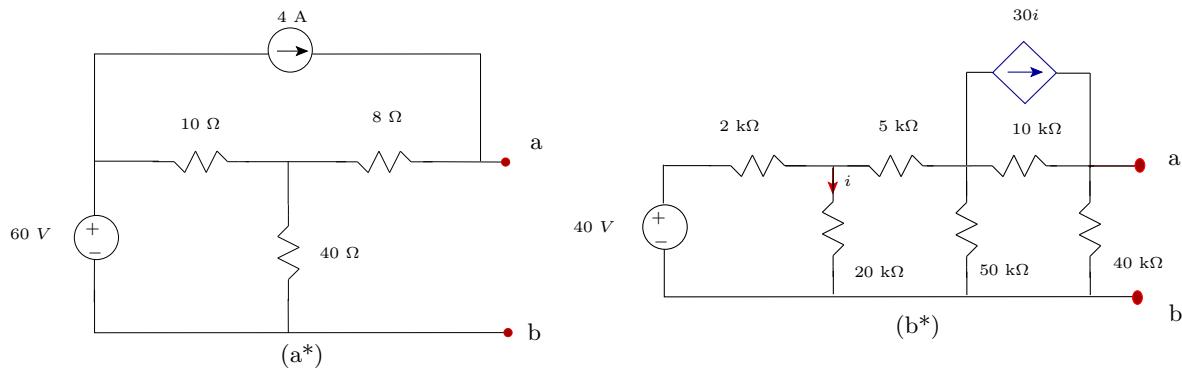


Figura 5: Exercício 5

6. Para os circuitos da Figura 6, determine seus equivalentes de Thévenin.

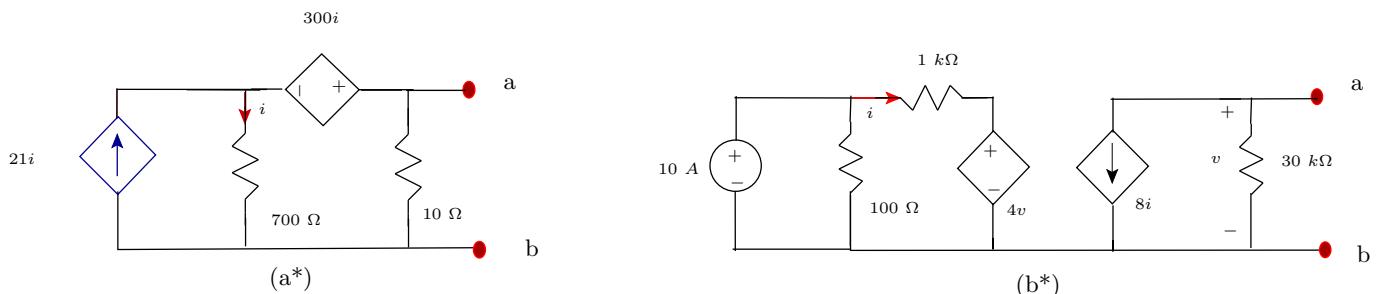


Figura 6: Exercício 6

7. Para o circuito da Figura 7 :

- Encontre o valor do resistor R_ℓ para a máxima transferência de potência.
- Calcule qual a máxima potência transferida à carga R_ℓ .
- Calcule qual a porcentagem de potência fornecida pela fonte chega à carga R_ℓ .

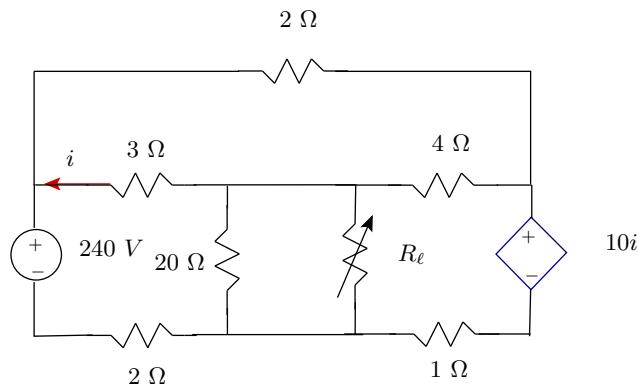


Figura 7: Exercício 7*

** Y. Burian Jr., A. C. C. Lyra, "Circuitos Elétricos", Pearson Prentice Hall, 2006.

* J. W. Nilsson, S. A. Riedel, "Electric Circuits", Ninth Edition, Pearson Prentice Hall, 2011.